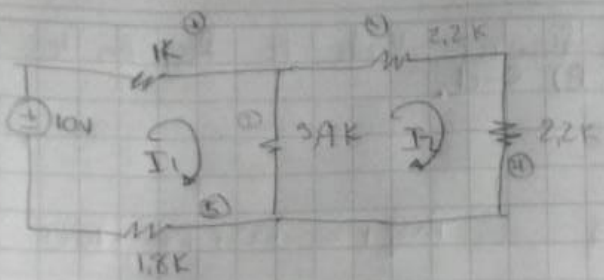


# Resolución de Circuito a implementar



Mesh 1

$$6,7 I_1 - 3,9 I_2 = 10$$

Mesh 2

$$-3,9 I_1 + 8,3 I_2 = 0$$

$$V = IR$$

$$V_{R1} = 1000 (0,00205)$$

$$V_{R1} = 2,05 \text{ [V]}$$

$$V_{R5} = 1800 (0,00205)$$

$$V_{R5} = 3,69 \text{ [V]}$$

$$V_{R3} = 2200 (0,00096)$$

$$V_{R3} = 2,11 \text{ [V]}$$

$$V_{R3} = V_{R4} = 2,11 \text{ [V]}$$

$$V_{R2} = (I_1 - I_2) 3,9$$

$$V_{R2} = 1,09 (3,9)$$

$$V_{R2} = 4,25 \text{ [V]}$$

$$\begin{cases} 6,7 I_1 - 3,9 I_2 = 10 & (3.9) \\ -3,9 I_1 + 8,3 I_2 = 0 & (6.7) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 26,13 I_1 - 15,21 I_2 &= 39 \\ -26,13 I_1 + 55,61 I_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$40,4 I_2 = 39$$

$$I_2 = 0,96 \text{ [mA]}$$

$$6,7 I_1 = 3,74 + 10$$

$$I_1 = \frac{13,74}{6,7}$$

$$I_1 = 2,05 \text{ [mA]}$$

$$0,00805 \text{ A}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I_1 = \frac{2,05}{1000} = 2,05 \text{ [mA]}$$

$$I_3 = \frac{3,69}{1,8} = 2,05 \text{ [mA]}$$

$$I_3 = \frac{2,11}{2200} = 0,96 \text{ [mA]}$$

$$I_4 = I_3 = 0,96 \text{ [mA]}$$

$$I_2 = \frac{4,25}{3900} = 1,09 \text{ [mA]}$$